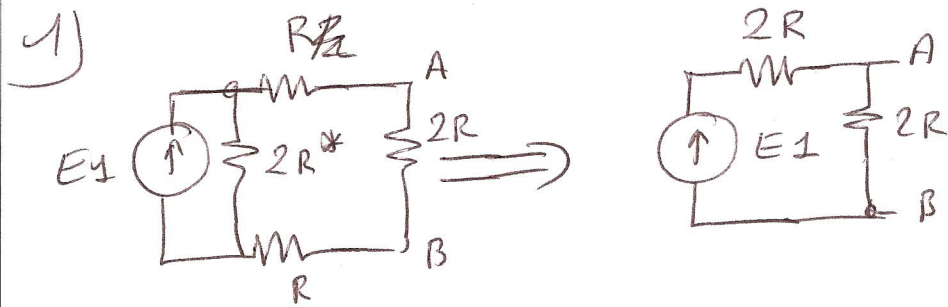


DS du 24/2/2015



\* n'intervient pas car  $E1$  source idéale


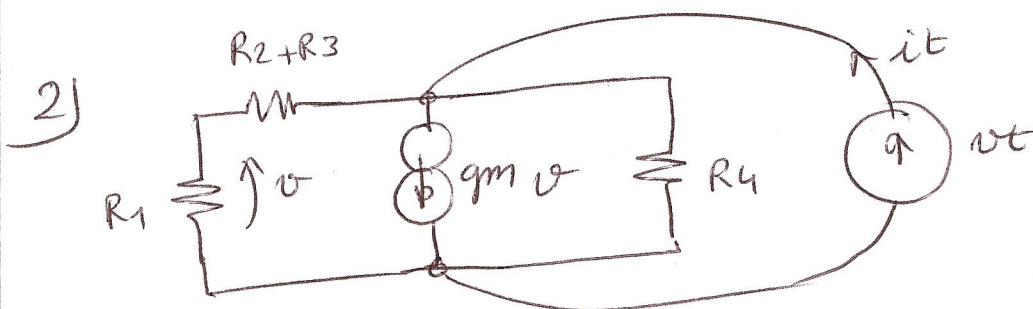
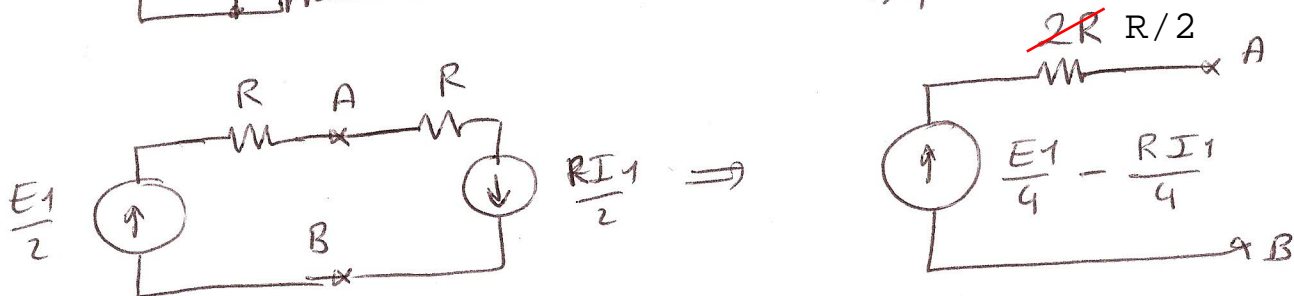
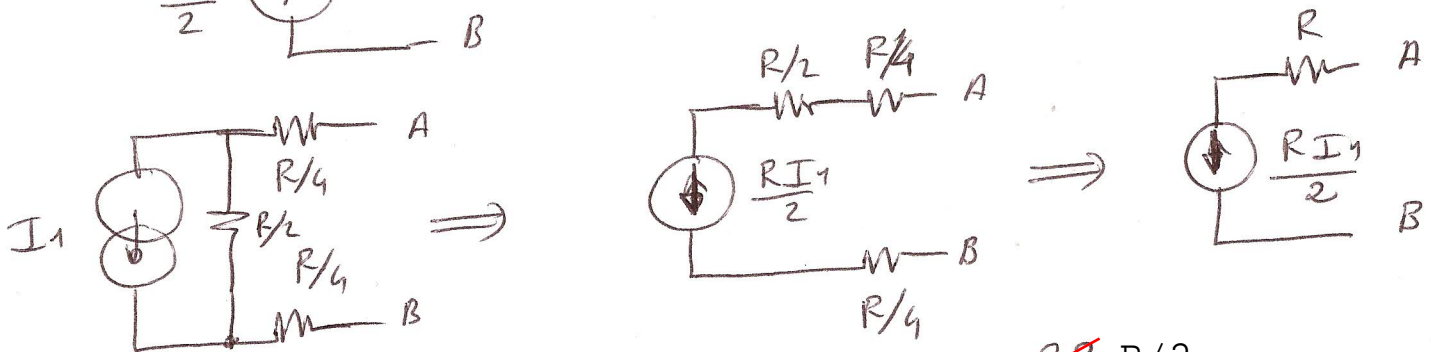
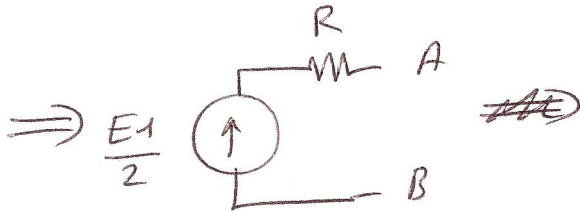


schéma pour calculer  $Z_{eq}$

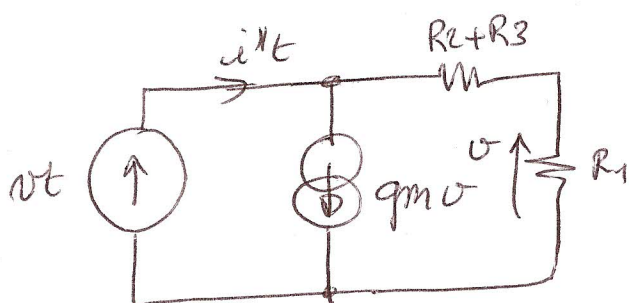

$$Z_{eq} = R4 \parallel \frac{vt}{it}$$

$$i't = gm \cdot v + \frac{v_t}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$v = \frac{v_t R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$i't = v_t \frac{(1 + gm R_1)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$Z_{eq} = R_4 \parallel \frac{R_1 + R_2 + R_3}{1 + gm R_1} \approx 33,2 \Omega$$

$1,4k \quad \frac{1,4k}{1 + 40} \approx 34 \Omega$

3)

$$V_S = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) V_{e1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{e2}$$

il faut le même gain pour  $V_{e1}$  et  $V_{e2}$

$$\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \left(\frac{R_2}{R_1}\right) = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{R_4}{R_3} \frac{R_2}{R_1} = 1 \quad \cancel{\frac{R_4}{R_3}} \cancel{\frac{R_1}{R_2}}$$

$$\text{or } \frac{R_2}{R_1} = 9 \quad \left(\text{car } 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10\right)$$

$$R_2 = 90k\Omega$$

$$\text{donc } \frac{R_3}{R_4} = 9$$

$$R_4 = \frac{R_3}{9} = 1,11k\Omega$$

4)  $R_1$  n'intervient pas car  $E_1$  source de tension idéale

